

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«**Национальный исследовательский университет ИТМО**»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Функциональная схемотехника»

Вариант: 7

Преподаватель:
Табунщик Сергей Михайлович

Выполнил:
Захарченко Р. В.
Перминов Ю. К.

Группа: Р3331

Санкт-Петербург, 2025

Оглавление

Цели работы.....	3
Вариант.....	3
Часть 1.....	3
Часть 2.....	6
Выводы:.....	8

Цели работы

1. Получить базовые знания о принципах построения цифровых интегральных схем с использованием технологии КМОП.
2. Познакомиться с технологией SPICE-моделирования схем на транзисторах.
3. Получить навыки описания схем базовых операционных элементов (БОЭ) комбинационного типа на вентильном уровне с использованием языка описания аппаратуры Verilog HDL.

Вариант

7


NOR

Четырехразрядный двоичный сумматор с переносом


Часть 1

1. Постройте в LTspice на транзисторах схему вентиль, составляющего основу логического базиса согласно варианту задания


Согла

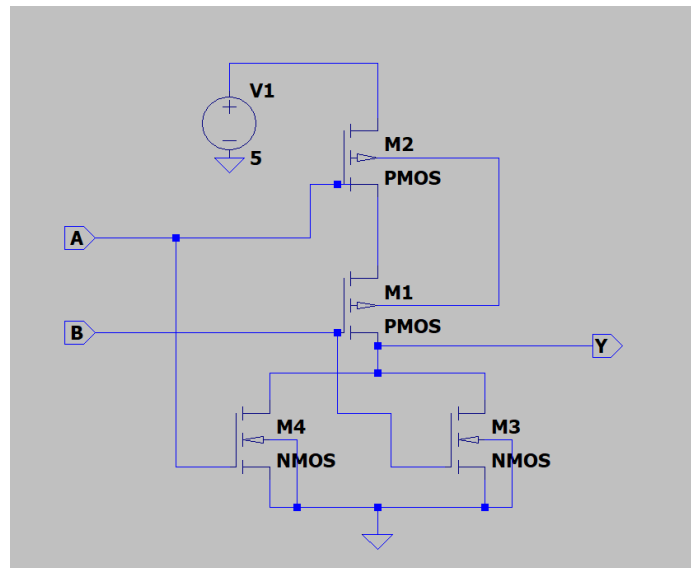

 
2. Создайте символ для разработанного вентиль как иерархического элемента.



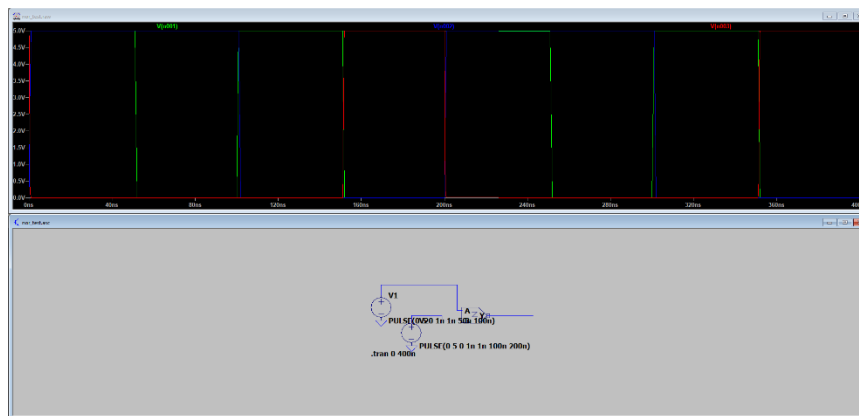3. С использованием созданного иерархического элемента постройте схему тестирования вентиля.



 4. Проведите моделирование работы схемы и определите задержку распространения сигнала через тестируемый вентиль.



~1нс

5. Определите максимальную частоту изменения входных сигналов, при которой построенная схема сохраняет работоспособность.

$$f_{max} \approx \frac{1}{2 \cdot t_{pd}}$$

$$f_{max} = 1/(2 \cdot 1\text{нс}) = 500 \text{ MHz}$$

2. Ключевой параметр – задержка распространения tpd

- tpd измеряется как время от переключения входа (обычно по уровню 50% Vdd) до переключения выхода (тоже 50% Vdd).
- Для симметрии обычно берут среднее из tpd_rise и tpd_fall.

3. Максимальная частота

Максимальная частота изменения входных сигналов оценивается как:

$$f_{max} \approx \frac{1}{2 \cdot t_{pd}}$$

Почему делим на 2: вход должен держать состояние хотя бы один полный период «0→1→0» (т.е. high + low), иначе выход не успеет перейти туда-обратно.

Иногда пишут приближённо:



$$f_{max} \approx \frac{1}{t_{pd}}$$

если рассматривают только «одно переключение».



6. Постройте БОЭ на базе созданного вентиля согласно варианту задания.

7. Создайте символ для построенного БОЭ.


Сумматор для одного бита

 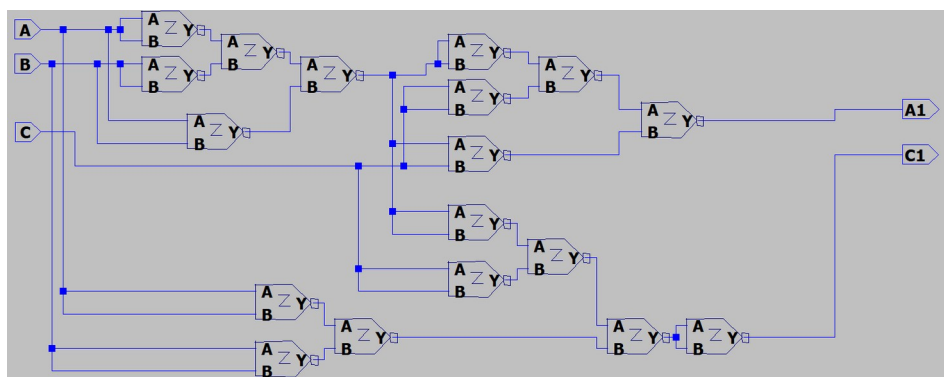

Сумматор для двух 4х битных чисел

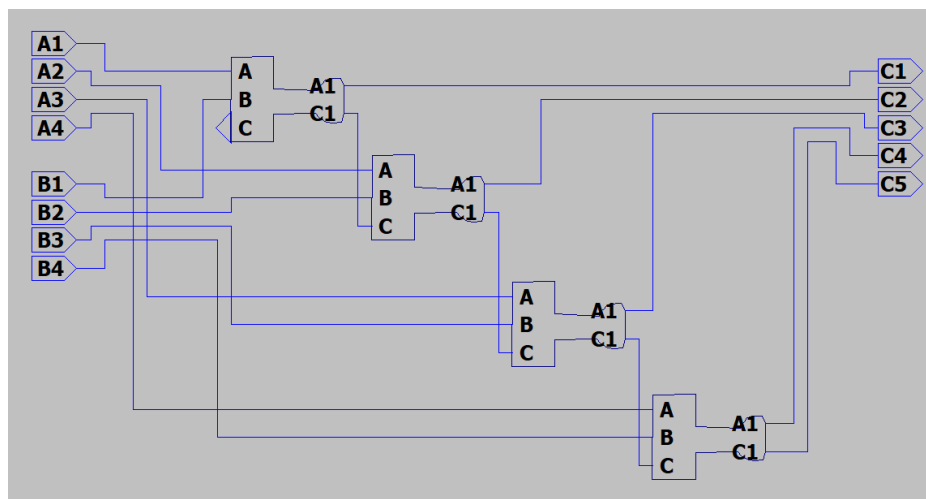 

 8. Проведите моделирование работы схемы и определите задержку распространения сигнала через БОЭ.



Видимо 0 ~ ~

9. Определите максимальную частоту изменения входных сигналов, при которой построенная схема сохраняет работоспособность

Бесконечность

Часть 2

1. Опишите на Verilog HDL на вентильном уровне модуль, реализующий функцию БОЭ в указанном логическом базисе согласно варианту задания.

Код находится в гитхабе по данной ссылке:

https://github.com/tinunadno/functional_circuit_design_lab_1/2task/four_bit_adder_nor.v

2. Разработайте тестовое окружение для созданного модуля.

Код находится в гитхабе по данной ссылке:


https://github.com/tinunadno/functional_circuit_design_lab_1/2task/four_bit_adder_nor_tb.v.v

3. Проведите моделирование работы схемы.

Результаты в консоли:

```
Time: 0 A=0000 B=0000 Cin=0 → Sum=0000 Cout=0 Result=00000
Time: 10000 A=0001 B=0001 Cin=0 → Sum=0010 Cout=0 Result=00010
Time: 20000 A=0011 B=0010 Cin=0 → Sum=0101 Cout=0 Result=00101
Time: 30000 A=1111 B=0001 Cin=0 → Sum=0000 Cout=1 Result=10000
Time: 40000 A=1000 B=1000 Cin=0 → Sum=0000 Cout=1 Result=10000
Time: 50000 A=0000 B=0000 Cin=1 → Sum=0001 Cout=0 Result=00001
Time: 60000 A=1111 B=0000 Cin=1 → Sum=0000 Cout=1 Result=10000
Time: 70000 A=1111 B=1111 Cin=0 → Sum=1110 Cout=1 Result=11110
Time: 80000 A=1111 B=1111 Cin=1 → Sum=1111 Cout=1 Result=11111
Time: 90000 A=1010 B=0101 Cin=0 → Sum=1111 Cout=0 Result=01111
Time: 100000 A=1100 B=0011 Cin=1 → Sum=0000 Cout=1 Result=10000
```

Результаты в GTKWave:

 

Выводы:

(ЮРИЙ ПРИДУМАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ)